Microcontroladores

Semestre: 2020-1

Profesor: Kalun José Lau Gan Semana 4: Módulo Timer0

1

¿Preguntas previas?

- Según última reunión se estará continuando con las sesiones de clase en forma virtual.
- Se hará una encuesta con ustedes para hacer un inventario de quienes tengan materiales del curso para que puedan ser los coordinadores de los grupos y puedan aprender a ver como funciona el ejercicio en la vida real.

Agenda:

- El modulo Timer 0
- Aplicaciones con temporizadores

3

El Timer 0

- Temporizador de cuenta ascendente
- Resolución 8 ó 16 bits
- Tener en consideración el procedimiento estricto sobre el tratamiento de la cuenta en modo 16 bits.
- Diversas fuentes de reloj (interno o externo)
- Divisor de frecuencia al reloj de entrada
- Al desbordarse puede emitir interrupción




• Se usa el registro TOCON para configurar el Timer

• Las cuentas del Timer0 están en:



Δ

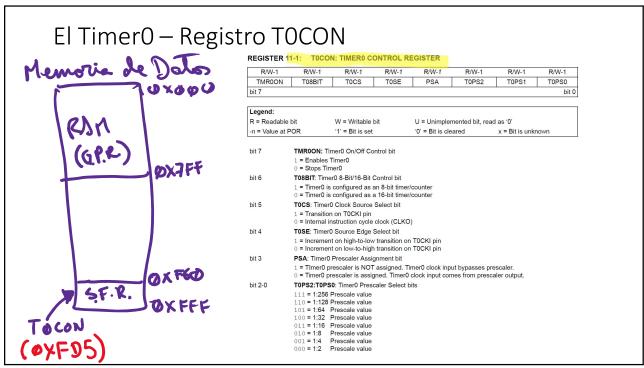

Timer 0 — Modos de trabajo

FIGURE 11-1: TIMERO BLOCK DIAGRAM (8-BIT MODE)


PRODUMENTO DE PROSECTOR DE LA TRACE DEL TRACE DE LA TRACE DE L


_

Procedimiento para ingresar una cuenta inicial al Timer 0 en modo 16 bits

- 1. Si por ejemplo se quiere ingresar el número 5536 como cuenta inicial, convertirlo a hexadecimal (DEC 5536 = HEX 0x15A0)
- 2. Se ingresa el dato de 8 bit mas significativo a TMROH, en el ejemplo 0x15 hacia TMROH.
- 3. Se ingresa el dato de 8 bit menos significativo a TMROL, haciendo esto se sube en simultáneo el TMROH al registo de cuentas del TimerO, en el ejemplo 0xAO hacia TMROL.
- 4. Recordar que luego del desborde se deberá ingresar nuevamente la cuenta inicial para preservar el temporizado de manera contínua.


7

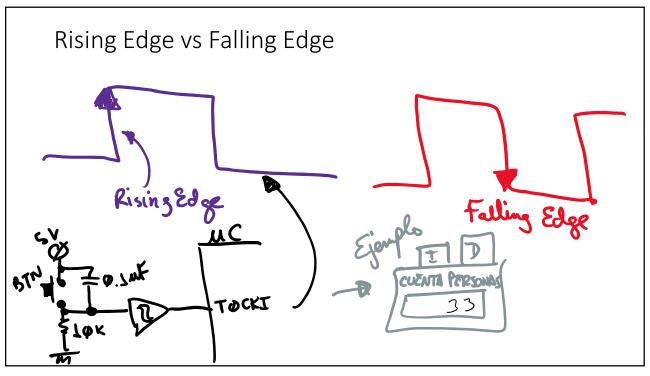


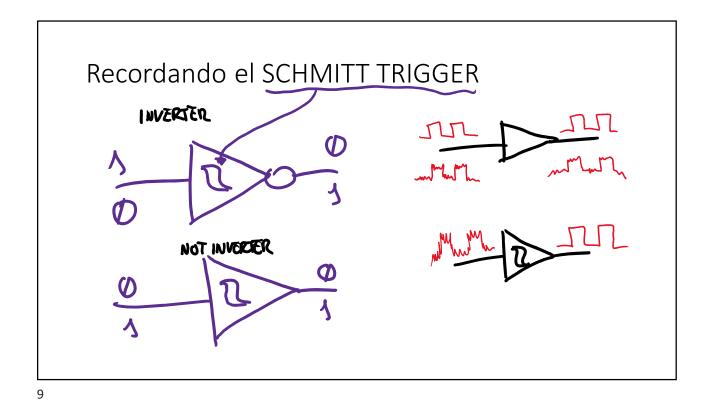


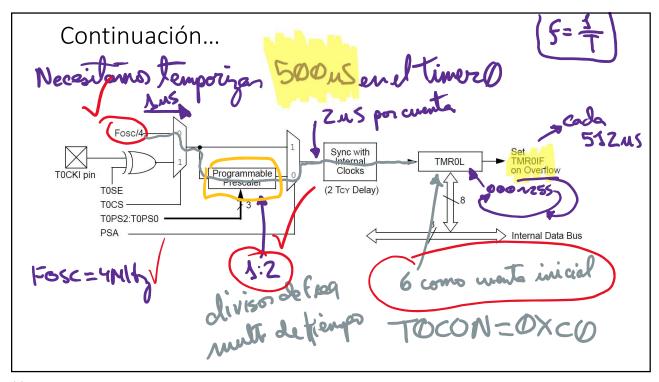Ejemplo: Generar una onda cuadrada de 1KHz (50%) empleando el Timero modo 8 bits:

**Todo Laxi: The control of the care of the



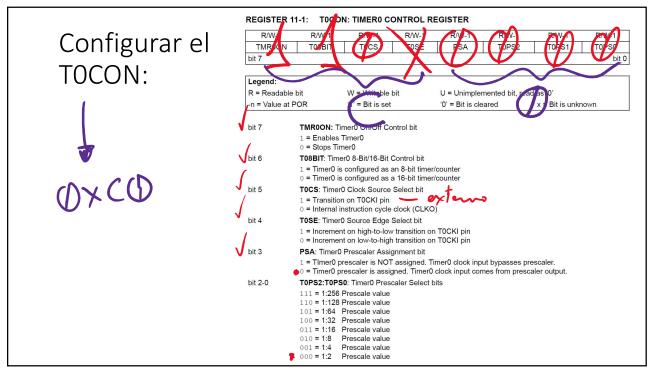

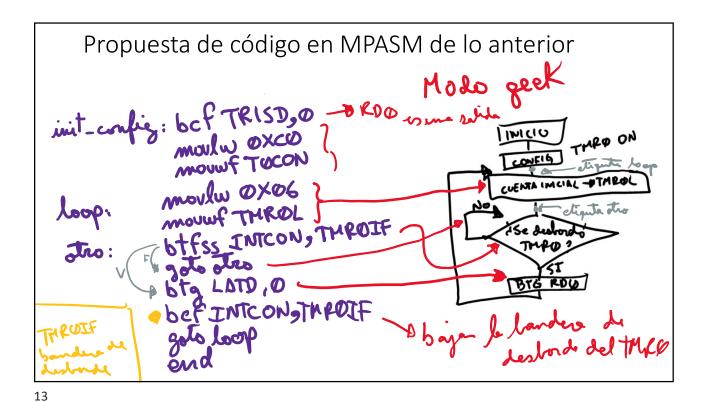

Cuestionario:

- En un PoR. ¿En qué estado se encuentra el TimerO, encendido o apagado?
- Si Fosc = 24MHz. ¿Cuál es la temporización máxima del Timer0 en modo 16 bits?
- ¿Qué es lo que hace la instrucción BTG?
- Si Fosc = 12MHz. ¿Cuánto se demorará en ejecutar la instrucción CPFSGT?
- Hacer un circuito de conexión entre el microcontrolador PIC18F4550 y el siguiente dispositivo:

Fin de la sesión

• Destinar una hora el sábado y una hora el domingo para repasar el curso.